Documentación Técnica

Automatismos Industriales

| | | | ca normalizada | |
|-----------|----------|--------------------|----------------------------|---|
| Mecanismo | Simi | bolo Multifilar | Significado | Condiciones de instalación |
| | 0 | 1-7 | Interruptor | |
| | 0 | 1-1-1 | Interruptor Bipolar | Empotrado en caj de mecanismo a |
| | 01 | /~{ | Interruptor de tirador | una altura de 110 cm de pavimento 15 cm del marco de la puerta (a excepción de |
| | 8 | H 1 | Interruptor doble | cabeceros en dormitorios). A derecha o izquierda de éste pero siempre en e mismo lado del |
| | \o^ | HZ _ | Conmutador | mecanismo de apertura de la puerta. Se prestará especial interés e la correcta fijación de la caja de |
| | ∞ | | Conmutador de cruzamiento | mecanismo, debiendo estar nivelada y enrasada, de forma que permita que la placa de lo |
| | • | E-7 | Pulsador | mecanismos queden perfectamente adosadas al paramento. Los mecanismos |
| 0 | 0 | 4 | Regulador | deberán interrumpir la fase |
| | ~~ | 12 | Interruptores de persianas | |

Simbología eléctrica normalizada Símbolo Condiciones de Significado Mecanismo instalación Unifilar Multifilar Clavija macho Se admiten como dispositivos de conexión en carga hasta 16 A. Clavija hembra Se instalarán a 20 cm del pavimento, Toma de corriente excepto en bipolar de 16 A con cocinas y baños, toma de tierra T en donde la distancia será de 110 cm. Toma de corriente La distancia al bipolar de 25 A con pavimento será de toma de tierra 70 cm. Toma de corriente Se instalará según trifásica con toma de necesidades de utilización. tierra La sección mínima Punto de luz o lámpara prevista para la alimentación de puntos de luz será de 1.5 mm2. Todos los puntos de luz deberán disponer de conductor de protección, el cual Lámpara fluorescente será de la misma sección que el

conductor de fase.

| | Simbol | ogía eléctr | ica normalizada | |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|---|
| Mecanismo | Sim Unifilar | bolo Multifilar | Significado | Condiciones de instalación |
| | | | Punto de luz autónomo | En viviendas se instalará encima del C.G.M.P. Se alimentará de C ₁ . |
| | <u> </u> | 7 | Timbre | Se instalarán a una altura del techo de 30 cm. Empotrado en caja de mecanismo. |
| | \uparrow | | Sirena | Se utiliza para avisos de alarmas técnicas. (incendio, gas, inundación.) |
| | - | | Caja de registro | Su distancia al techo será de 20 cm. Las conexiones en su interior se realizarán mediante bornas. |
| | 1111 | | Cuadro general de mando y protección | Se instalará lo más próximo a la puerta de entrada. Se fijará a una altura del suelo comprendida entre 1,4 y 2 m. |
| | | | Cája general de protección | Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios. |
| | | 1 2 | Fusible | Se instalarán en bases apropiadas diseñadas especialmente a este fin. |

| 1000 | | Alleria and an account | ica normalizada | |
|-----------|--|--|---|--|
| Mecanismo | Sin Unifilar | nbolo Multifilar | Significado | Condiciones de instalación |
| | O X | 25 2 | Interruptor de control de potencia (ICP) | Se instalará antes de los dispositivos de protección, en caja precintable. Altura entre 1,4 y m. |
| | 草 | DI N | Interruptor automático bipolar F+N (PIA) magnetotérmico | Los dispositivos |
| | | 61 63 | Interruptor automático bipolar (PIA) magnetotérmico | generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, se instalarán en |
| | 7 | 12 14 17 15 15 15 15 | Interruptor automático tripolar (PIA) magnetotérmico | cuadros de distribución. Su poder de corte será suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación. Este poder de corte será como mínimo de 4,5 kA. |
| | 和 | 2 4 6 | Interruptor automático tetrapolar (PIA) | |
| | ************************************** | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | Se instalarán en cuadros de distribución. |
| | | 12 N | Interruptor diferencial tetrapolar | Cuando se prevean corriente no senoidales se emplearán diferenciales del tipo A. |

| • | - | • | |
|---|---|---|--|
| | | | |

| | | | ca normalizada | | |
|-----------|----------|---------------------|----------------------------------|---|--|
| Mecanismo | Unifilar | nbolo Multifilar | Significado | The Control of the Control | ones de lación |
| | - | P N 3 4 | Automático de escalera | Se instala carril o er de caja, s necesida | n fondo según |
| | -[] | A1 L12 14 | Telerruptor | Se instala carril o er de caja, s necesida | n fondo según |
| C | - 2 | 11 112 114 | Termostato | Se instala de las fue calor y de corriente: Altura de entre 1,5 | entes de e las s de aire. I suelo |
| | -[]))) | 11 11 | Detector de movimientos (PIR) | Se instala de las fue calor y de corrientes Prestar a ángulo de cobertura | entes de e las s de aire, tención a |
| | 1))) | 20))) | Emisor IR | Para el correcto funcionamiento, e emisor debe apuntar al receptor. | |
| 3 | -[1)) | 11 12 114 | Receptor IR | Su instalación dependerá del tip de receptor (de techo, empotrar, etc.) | |
| | - | 112 114 | Detector de incendios | En viviendas se instalarán preferentemente en cocina y pasillos distribuidores | |
| | | ▲ 1 12 14 | | GAS | Altura |
| | - 🖺 | | Detector de gas | Butano o propano | 0,30 m del suelo |
| - | | 14575 | | Natural | 2,3 m del suelo |

| Simbología eléctrica normalizada | | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------|--|---|
| Mecanismo | Simi Unifilar | bolo Multifilar | Significado | Condiciones de instalación |
| | -4- | 112 114 | Detector de inundación | Se instalarán en cocinas, baños, lavaderos y en general en las zonas húmedas. |
| 6 | | K | Sonda de inundación | La sonda se fijarà a ras del suelo. Se recomienda asociar una electroválvula. |
| | - | 112 114 | Relé accionado por tarjeta | Permite el control de acceso, y cargas (luces, motores, etc.) |
| | - | A1 A2 | Electroválvula de agua | Se instalará a la entrada del suministro de agua. |
| | - | HA1 N | Electroválvula de gas (con rearme manual) | Se instalará a la entrada del suministro de gas |
| | | A1 L12 J 14 | Reloj horario | Se instalará en cuadros de distribución. |
| | - 2 | 1 | Dispositivo de seguridad con llave | Se instalará en accesos (p. ej. cierres comerciales, etc.) |
| | + | ↓¹ ♠ ₂ | Limitador de sobretensiones | Se instalará en cuadros de distribución y en función del nivel de protección. |

| | Si | mbología elé | ctrica norm | alizada | |
|------------------|---|--|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Mecanismo | | ímbolo | Descripción | Condiciones de instalación | |
| | Unifilar | Multifilar | C (c) 25:00 (C) (3€00-79, C) (C) (C) | instala | acion |
| 100 2 | -[| \$ \$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | Automático de escalera | Se instalará e fondo de caja necesidad. | |
| | -[_ | A 12 A 12 A 14 A 1 | Telerruptor | Se instalará e fondo de caja necesidad. | |
| 25.00 | - 2 | \$ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | Termostato | Se instalará le fuentes de cal corrientes de del suelo entre | lor y de aire. Altura |
| | -[]))) | = = = | Detector de movimientos (PIR) | Se instalará lejos de fuentes de calor y de corrientes de aire. Presta atención al ángulo de cobertura. | |
| | (4)) | 10))) | Emisor IR | Para el correcto funcionamiento, el emisor debe apuntar al receptor. | |
| 8 | | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Receptor IR | Su instalación dependerá del tipo de receptor (de techo, empotrar, etc.) | |
| | -0 | - E 4 | Detector de incendios | En viviendas s preferente cocina y distribu | mente en pasillos |
| | (i) (i) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (| 12 7 | | GAS | Altura |
| - | | Detector de gas | Butano o propano | 0,3 m del suelo | |
| Departure States | - Countries | = | de gas | Natural | 2,3 m del suelo |

| | A STATE OF THE STA | | ica normalizada | |
|-----------|--|--------------------|-------------------------------|---|
| Mecanismo | Simb | oolo Multifilar | Significado | Condiciones de instalación |
| A-75 | | | Elemento calefactor | Cuando se trate de acumuladores eléctricos, deberán preverse las canalizaciones apropiadas, así como los sistemas de regulación y control, |
| | -[0] | | Lavadora | Se conectarán al circuito C ₄ su sección será de 4 mm ² y se |
| | | | Lavavajillas | protegerá con un PIA de 20 A. C ₄ se puede subdividir en C ₄₁ , C ₄₂ , C ₄₃ .La sección de los circuitos, en este |
| - | -(0)+ | | Calentador eléctrico | caso, será de 2,5 mm². Cada circuito estará protegido por un PIA de 16 A. |
| | - * | | Refrigerador o frigorifico | Circuito: C ₂ Sección: 2,5 mm ² Protección: 16 A. Base: 2P+T 16 A. |
| 14 (to) | -*** | | Congelador | Circuito: C ₂ Sección: 2,5 mm ² Protección: 16 A. Base: 2P+T 16 A. |
| | -00 | | Cocina eléctrica horno | Circuito: C ₃ Sección: 6 mm² Protección: 25 A. Base: 2P+T 25 A. |

a. Identificación de aparatos

Según la norma UNE, los aparatos se identifican con tres signos:

- i. 1° Una letra que indica la clase de aparato.
- ii. 2° Un número nos indica el número dentro del esquema.
- iii. 3° Una letra nos indica la función.

Si en un esquema tenemos un aparato marcado con K3M tiene el siguiente significado.

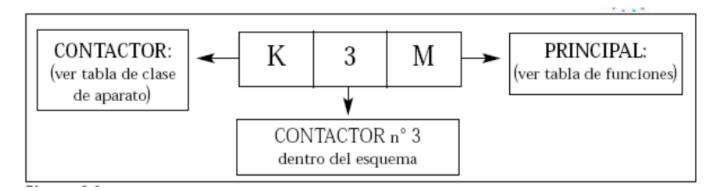


Fig. 4. Numeración de los contactores

Aunque sólo es de obligado cumplimiento el número, debido a la complejidad cada vez mayor de los circuitos se deben poner los tres signos de identificación.

La norma CEI, cada vez más extendida, utiliza dos letras de clase y función seguidas y después el número para identificar los aparatos dentro de un esquema.

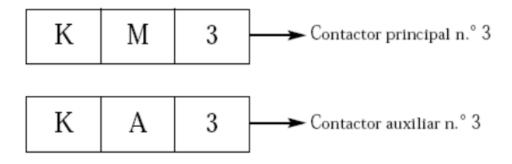


Fig. 5. Numeración de los diversos contactores

b. Marcado de bornes

Según la norma CEI los bornes de los aparatos se marcaran con I a siguiente numeración:

• Bobinas de mando electromagnético y señalización

| Dos bornes A1 A2 | Tr es bornes A1 A2 A1 A2 A3 A2 A3 |
|--|--|
| Bobina con dos arrollamientos A1 B1 | Electroimán de enclavamiento E1 E2 |
| Accionamiento por corriente de trabajo | Accionamiento por mínima tensión D1 D2 |
| Indicador luminoso directo | Indicador luminoso con transformador X1 X2 |

Fig. 6. Marcado de bornes.

• Contactores contactos principales: Los bornes de entrada se marcan con una cifra impar y el borne de salida con la inmediata superior.

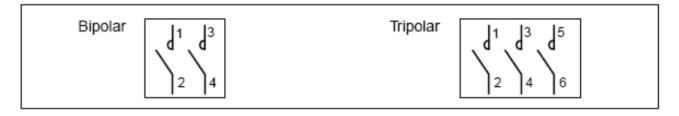


Fig. 7. Marcado de contactos por situación en el esquema, primera cifra

• Contactores contactos auxiliares de mando

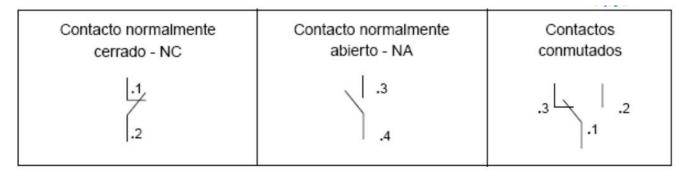


Fig. 8. Marcado de los contactos por posición, segunda cifra


La cifra marcada con un (.) indica el orden que ocupa el contacto en el aparato. En un aparato con varios contactos abiertos y cerrados la segunda cifra nos indica la función, y la primera el orden dentro del elemento.

El número característico de un contactor nos indica el número de contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados que tiene, de la siguiente forma:


Primera cifra: número de contactos normalmente abiertos.

Segunda cifra: número de contactos normalmente cerrados.

· Contactos temporizados

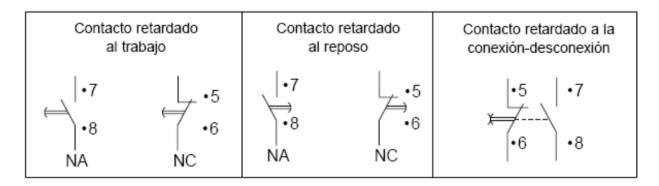

Relés térmicos

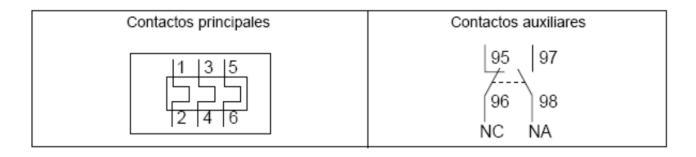

c. Esquemas de un automatismo eléctrico


Los esquemas de un automatismo eléctrico son representaciones simplificadas de un circuito, independientemente de la clase de esquema siempre se deben perseguir los siguientes objetivos:

- Expresar de una forma clara el funcionamiento del circuito y de cada uno de sus aparatos.
- Facilitar la localización de cada aparato y sus dispositivos dentro del circuito.

Normalización de la simbología y del método de trabajo.


Por el número de elementos que se representan con un mismo símbolo pueden ser:

- Esquemas unifilares: cuando se representan con un mismo trazo varios conductores o elementos que se repiten. Se utilizan para los circuitos de potencia de sistemas polifásicos en los que se dibuja una fase y se indica sobre el conductor a cuántas fases se extiende según sea bifásico, trifásico, etc
- Esquemas multifilares: cuando se representan todos los conductores y
 elementos cada uno con su símbolo. Se utilizan en la representación de los
 circuitos de mando, donde cada elemento realiza funciones diferentes, y para
 representar circuitos de potencia de automatismos.

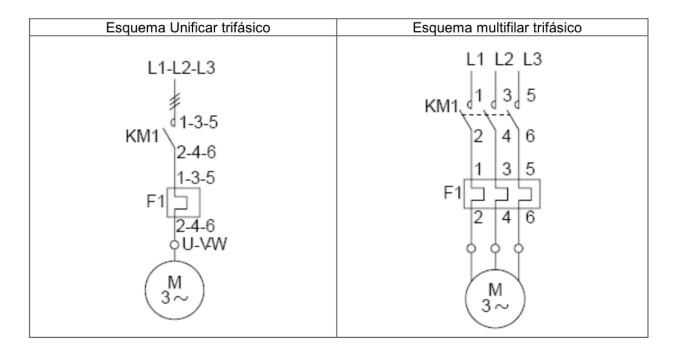

Por el lugar en que están situados los dispositivos de un mismo aparato dentro del esquema existen los siguientes tipos de representación:

- Representación conjunta: todos los símbolos de dispositivos de un mismo aparato están representados próximos entre sí y se aprecia la función de cada uno de ellos en su conjunto. Esta representación está en desuso por la complejidad a que se llega en circuitos de grandes dimensiones.
- Representación semidesarrollada: los símbolos de dispositivos de un mismo aparato están separados, aunque situados de manera que las uniones mecánicas se definen con claridad.
- Representación desarrollada: los símbolos de dispositivos de un mismo aparato están separados y las uniones mecánicas entre ellos no se dibujan. En este tipo de representación deben estar identificados todos los dispositivos y aparatos para que quede clara la actuación y la secuencia de cada uno de ellos.

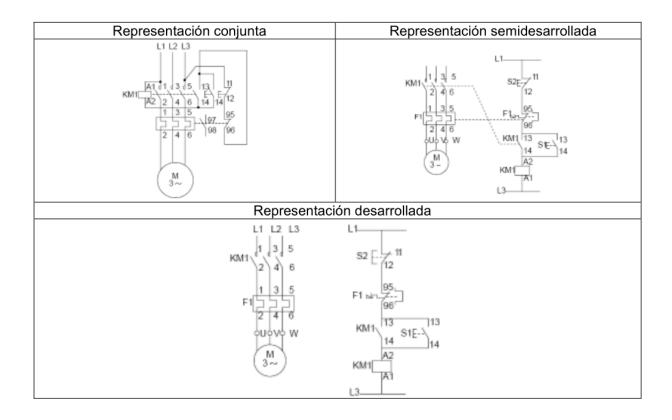

Esquema de mando

El esquema de mando es una representación de la lógica del automatismo, deben estar representados los siguientes elementos:

- Bobinas de los elementos de mando y protección (contactores, relés, etc.).
- Elementos de diálogo hombre-máquina (pulsadores, finales de carrera, etc.).
- Dispositivos de señalización (pilotos, alarmas, etc.).
- · Contactos auxiliares de los aparatos.

Todos los elementos deben estar identificados por la clase de aparato, número y función.

El dibujo del esquema de mando se realiza sobre formato A4 con trazo más fino que el circuito de potencia, según norma UNE 0'5mm. Si el circuito es sencillo se pueden dibujar en la misma hoja el esquema de potencia, a la izquierda, y el de mando a la

derecha, cuando esto no sea posible se dibuja primero el de la potencia y después el de mando. Se utilizarán más hojas numerando el orden sobre el total, así 1/5, 2/5, 3/5... nos indica que el total de hojas son 5 y la cifra primera el orden que ocupa.

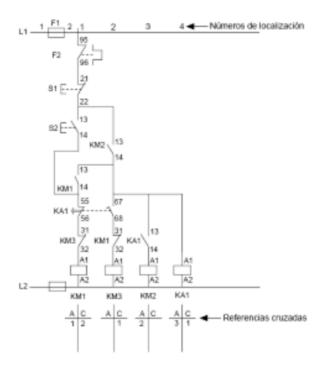


Fig. 9. Esquema de mando

Para la localización de elementos dentro del esquema el método más utilizado es el de cuadrícula, que consiste en numerar la parte superior de las hojas (abscisas) 1, 2, 3, etc., y en la parte izquierda (ordenadas) con letras A, B, C, etc., según sea necesario.

El dibujo queda dividido en cuadrículas de manera que tendremos localizados los aparatos con las coordenadas que ocupan en el dibujo. Las cuadrículas no tienen porque ser iguales, ajustándose a las necesidades del esquema. Cuando la complejidad del esquema lo requiera se utilizarán anexos.

En los circuitos de mando, lo más habitual es dibujar debajo de cada aparato sus contactos y un número que nos indica dónde están localizados en el esquema (referencias cruzadas). Otra manera de representar las referencias es en forma de tabla, indicando el tipo de contacto abierto o cerrado y un número debajo que nos indica dónde se encuentra en el esquema.

e. Esquema de potencia

El esquema de potencia es una representación del circuito de alimentación de los accionadores (motores, líneas, etc.). En este esquema figuran los contactos principales de los siguientes elementos:

- Dispositivos de protección (disyuntores, fusibles, relés, etc.).
- Dispositivos de conexión-desconexión (contactores, interruptores, etc.).
- Actuadores (motores, instalaciones, etc.).

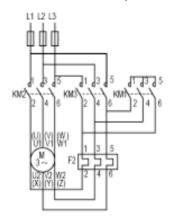


Fig. 10. Esquema de fuerza

Todos los elementos estarán identificados con la letra de clase de aparato, número y función.

El dibujo del esquema de potencia se realiza sobre formato A4, con trazos más gruesos que el circuito de mando, según norma UNE 0,7 mm para el circuito de potencia 0,5 mm. para el circuito de mando.

El circuito de potencia se coloca a la izquierda del circuito de mando correspondiente en automatismos sencillos. En caso de automatismos más complejos se hace primero el esquema de potencia y después el esquema de mando, se utilizan las hojas necesarias numerando el orden sobre el total, así 1/10, 2/10, 3/10, etc. nos indica que el total de hojas es 10, y la primera cifra la numeración dentro del total.

Para la localización de todos los elementos dentro del esquema el método más utilizado es el de la cuadrícula, que ya hemos explicado en el punto anterior.