MÓDULO 2

4. Elementos del proyecto / sistema domótico

SENSORES


Dispositivo capaz de enviar señales al sistema domótico.



SENSORES

Dependiendo del tipo de señal enviada, los sensores pueden ser de dos tipos:

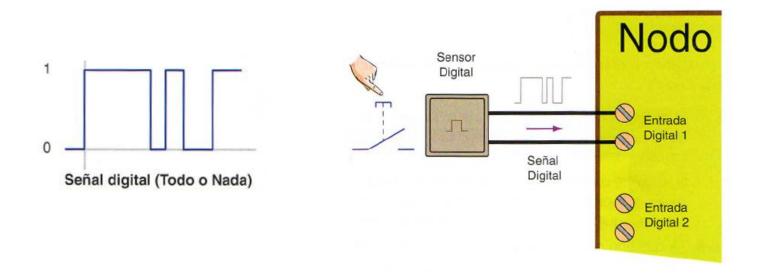Digitales: trabajan con senales que adoptan dos posibles valores: el máximo (1) y el mínimo (0). También son denominados comúnmente sensores «todo o nada».




SENSORES

Dependiendo del tipo de señal enviada, los sensores pueden ser de dos tipos:

Analógicas: envían una senal dentro de un rango de valores. Este tipo de sensores permiten realizar diferentes acciones en función del valor enviado.

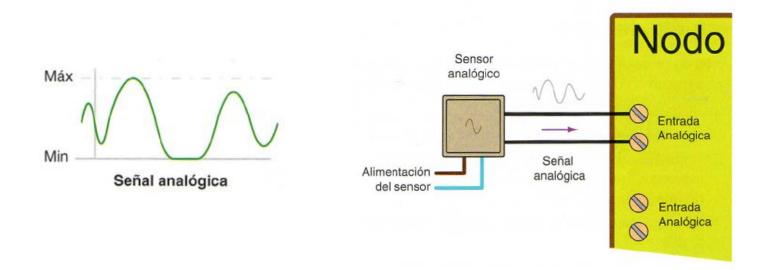Los sensores analógicos necesitan alimentación eléctrica para su funcionamiento. Dependiendo del modelo y el tipo, esta alimentación puede tomarse directamente de la red eléctrica de 230 V o a través de una fuente de alimentación de corriente continua de tensiones entre 12 y 24 Vcc.



SENSORES

Dependiendo del tipo de señal enviada, los sensores pueden ser de dos tipos:


Analógicas: Las señales analógicas se encuentran estandarizadas en rangos de tensión o en rangos de corriente, facilitando así la compatibilidad entre sensores y nodos domóticos de diferentes marcas comerciales.

Estándar de tensión	Estándar de corriente	
De 0 a 10 Vcc	De 4 a 20 mA	
De -10 a +10 Vcc	De 0 a 20 mA	
De 2 a 10 Vcc	De 1 a 5 mA	
De 0 a 5 Vcc	De 0 a 5 mA	

SENSORES UTILIZADOS EN DOMÓTICA

Sensores de accionamiento manual

Pulsadores e interruptores

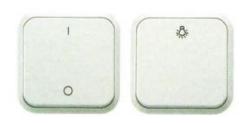

Interruptor y pulsador.

Sensor	Multifilar	Unifilar
Interruptor	E ~	26
Pulsador	E-	•
Conmutador	Ev/	,ø^

SENSORES UTILIZADOS EN DOMÓTICA

Sensores de accionamiento manual

Otros sensores de accionamiento manual




Pulsador de persiana e interruptor de llave.


Sensor	Multifilar	Unifilar
Pulsador de persiana o toldo	F	~~
Interruptor de llave	8~\	-8

SENSORES UTILIZADOS EN DOMÓTICA

Sensores magnéticos

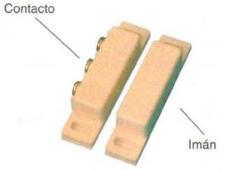


Interruptor	magnético	exterior

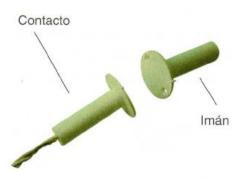

Interruptor magnético para empotrar

Sensor	Multifilar	Unifilar
Interruptor de proximidad magnético		

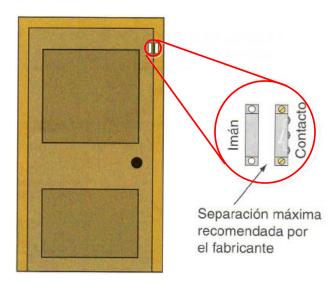

Ejemplo de fijación de un interruptor magnético en una puerta

SENSORES UTILIZADOS EN DOMÓTICA

Detectores de humo o fuego

Sensor	Multifilar	Unifilar
Detector de humos o fuego	112 114	-0




SENSORES UTILIZADOS EN DOMÓTICA


Detectores de humo o fuego

La señal de activación se envía al sistema domótico o central de alarma a través de un contacto eléctrico que puede ser abierto, cerrado o conmutado. Además, dispone de un altavoz o zumbador que emite una indicación acústica cuando se produce el disparo.

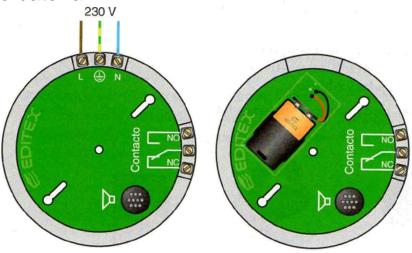Necesitan alimentación eléctrica para su funcionamiento. Algunos modelos se pueden conectar directamente a la red eléctrica de 230 V, en cambio otros funcionan mediante una pila o batería.



Interior de un detector

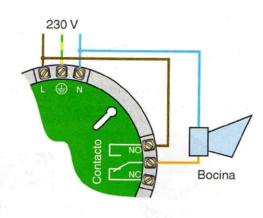

Detalle de la conexión de su contacto de aplicación

SENSORES UTILIZADOS EN DOMÓTICA

Detectores de gas



Detector de gas



Detector de monóxido de carbono

(estos se deben instalar a una distancia mínima de 1,5 m del suelo y máxima de 1,9 m)

Sensor	Multifilar	Unifilar
Detector gas en general	11 14	-



Instalación de detectores de gas

SENSORES UTILIZADOS EN DOMÓTICA

Detectores de inundación



Sensor	Multifilar	Unifilar
Detector de inundación	11 11	-0
Sonda de inundación		






Detalle de un detector de inundación alimentado a 230 V y mediante batería


SENSORES UTILIZADOS EN DOMÓTICA


Detectores de presencia o volumétricos



Sensor	Multifilar	Unifilar
Detector de presencia PIR	11 14	-[((()

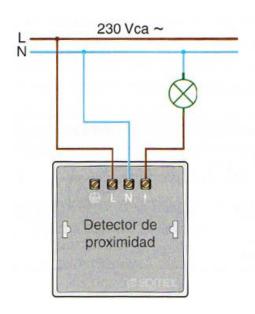

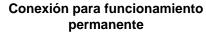

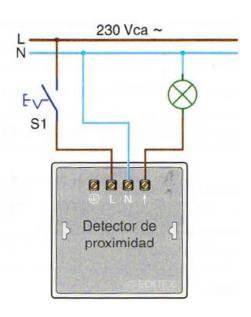



Conexión con interruptor (S1) para corte de alimentación


SENSORES UTILIZADOS EN DOMÓTICA

Detectores de presencia o volumétricos

Sensor	Multifilar	Unifilar
Detector de presencia PIR	11 14	

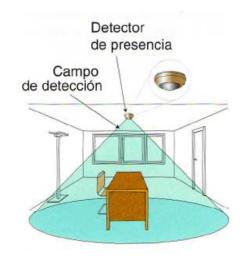

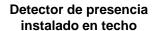

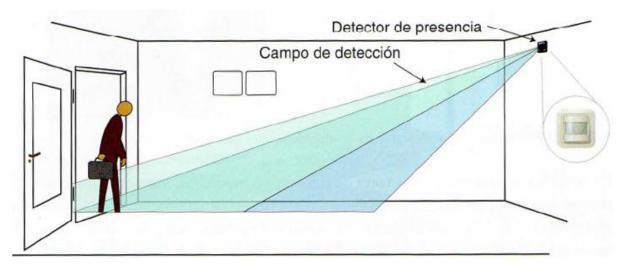

Detector de presencia instalado en pared

SENSORES UTILIZADOS EN DOMÓTICA

Sensores de luminosidad



Sensor de luminosidad para interior




Interruptor crepuscular para intemperie

Sensor	Multifilar	Unifilar
Detector de luminosidad		-89



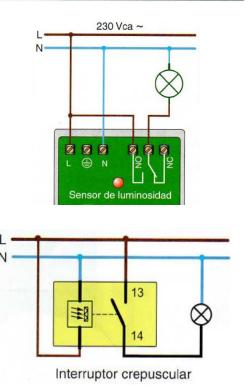Ejemplo de instalación de un sensor de luminosidad



SENSORES UTILIZADOS EN DOMÓTICA

Sensores de viento (anemómetros)





Anemómetro de cazoletas

Sensor	Multifilar	Unifilar
Anemómetro con salida digital	11 11	<u> </u>
Anemómetro con salida analógica		-\M



Anemómetro ultrasónico

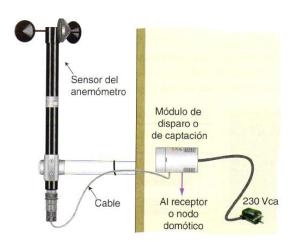


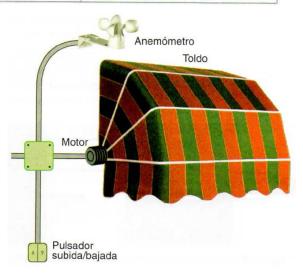


SENSORES UTILIZADOS EN DOMÓTICA

Termostatos ambiente (sensor de temperatura)

Sensor	Multifilar	Unifilar
Termostato	t ²	—[tº]

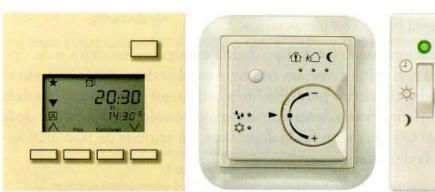

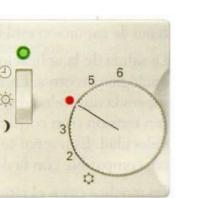



Diferentes tipos de termostatos

SENSORES UTILIZADOS EN DOMÓTICA


termostato de "rueda" convencional

Termostatos ambiente (sensor de temperatura)


Sensor	Multifilar	Unifilar
Termostato	11 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	— tº

control mixto de calefacción y

refrigeración

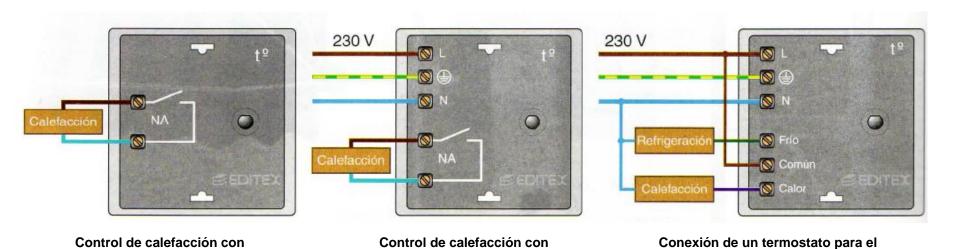

termostato electrónico

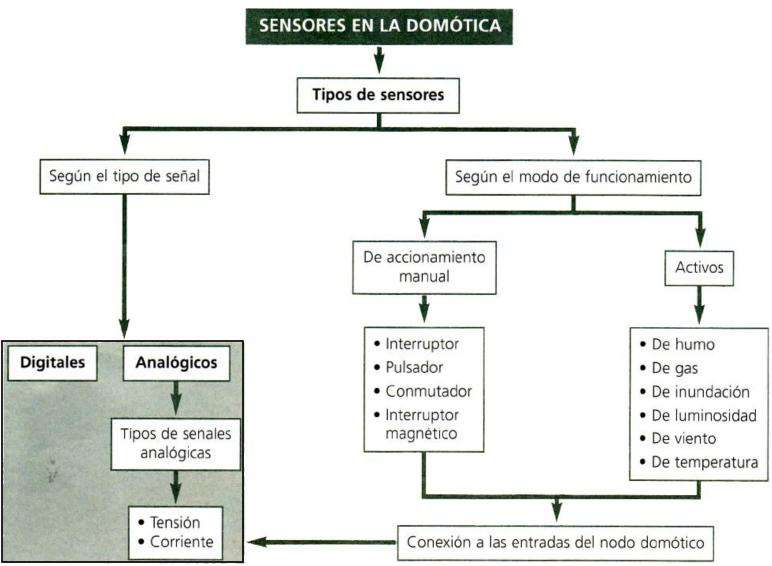


ACTUADORES

Dispositivos que reciben señales del sistema domótico. Por tanto, se puede afirmar que cualquier elemento que se active eléctricamente puede ser un actuador.




CONTROL DE ILUMINACIÓN

Encendido ON / Off

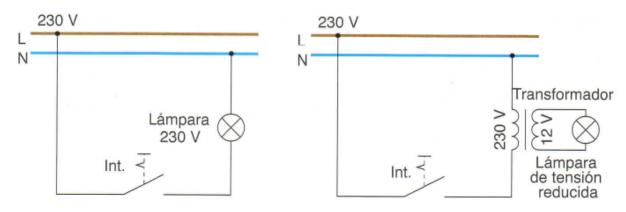

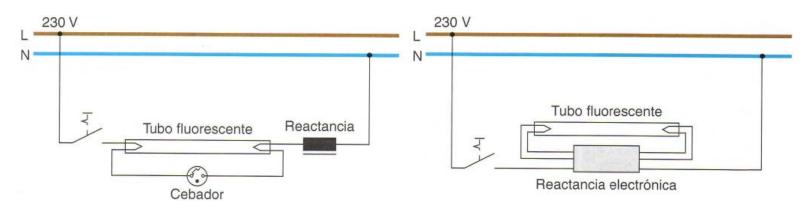Cicuitos básicos para el control de una lámpara (conexión directa a la red y mediante transformador reductor)



Arranque de un tubo fluorescente con equipo convencional y con reactancia electrónica

CONTROL DE ILUMINACIÓN


Regulación de luminosidad

Dispositivo	Multifilar	Unifilar
Dimmer con capacidad de corte (On/Off) y regulación		
Dimmer con capacidad de regulación		
Regulador de control digital	L N +1-1V	
Regulador de control analógico	4	


CONTROL DE ILUMINACIÓN

Regulación de luminosidad

Conexión directa al receptor

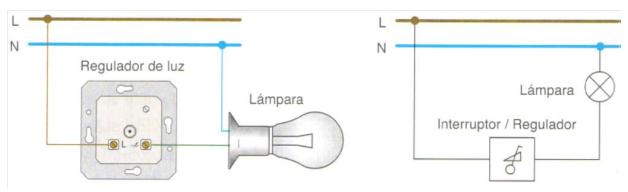


De control digital mediante pulsadores

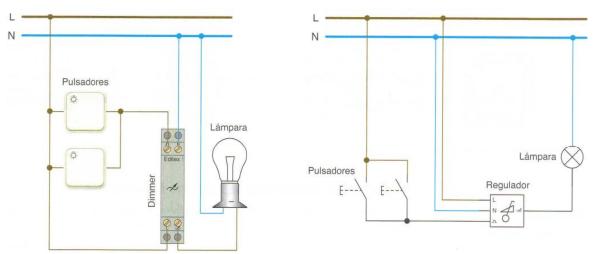

CONTROL DE ILUMINACIÓN


Regulación de luminosidad

De control analógico

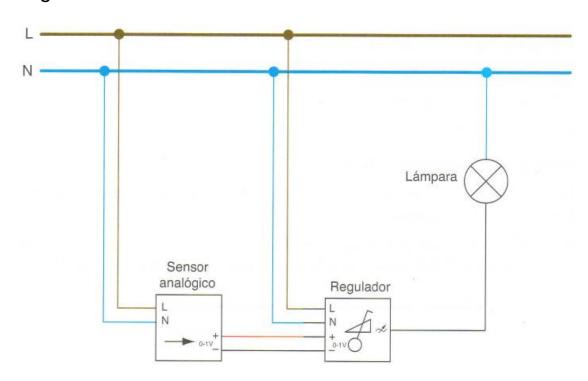

CONTROL DE ILUMINACIÓN

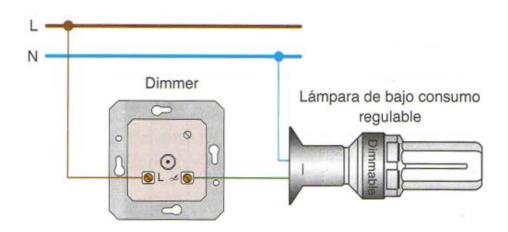Regulación de luminosidad de lámparas de bajo consumo




CONTROL DE ILUMINACIÓN

Regulación de luminosidad de lámparas fluorescentes

Dispositivo	Multifilar	Unifilar
Reactancia o balasto electrónico en general	L N	- days so of


Regulación analógica 1 – 10 V

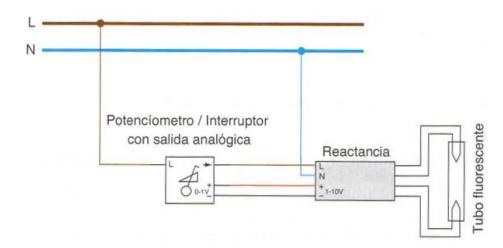

CONTROL DE ILUMINACIÓN

Regulación de luminosidad de lámparas fluorescentes

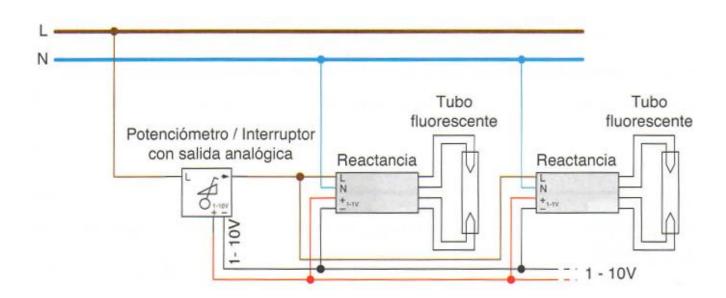
Regulación analógica 1 – 10 V de varias reactancias con bus analógico



CONTROL DE ILUMINACIÓN

Regulación de luminosidad de lámparas fluorescentes

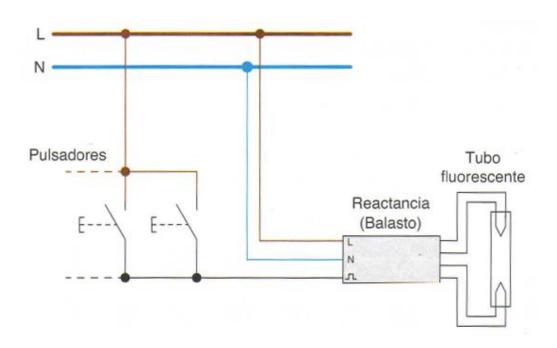
Regulación mediante balastos de entrada digital




CONTROL DE ILUMINACIÓN

Regulación de luminosidad de lámparas fluorescentes

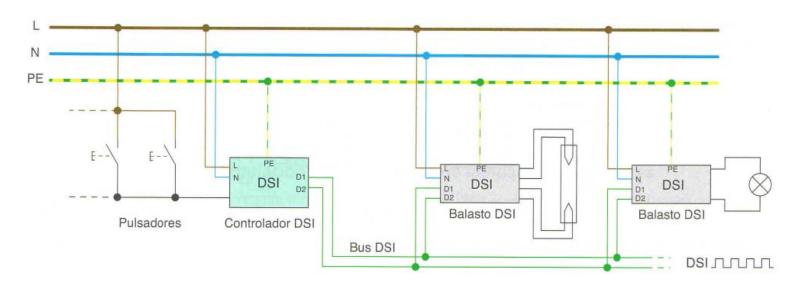Regulación digital DSI (Digital Signal Interface)



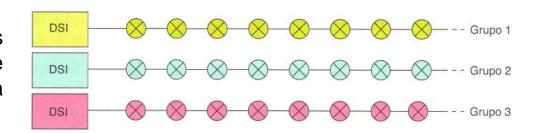
En el sistema DSI el control de grupos se hace de forma individual a través de controladores independientes para cada red de lámparas.




CONTROL DE ILUMINACIÓN

Regulación de luminosidad de lámparas fluorescentes

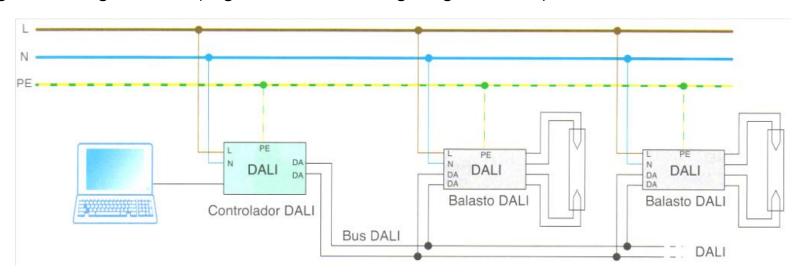Regulación digital DALI (Digital Adressable Lighting Interface)



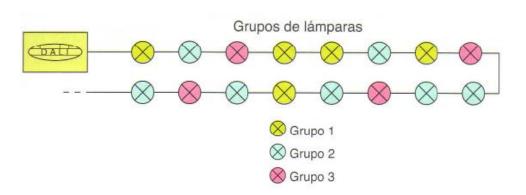La formación de grupos se hace por programación. Así sólo es necesario montar una única red física y no varias como en el sistema DSI.



CONTROL DE FLUIDOS

Dispositivo	Multifilar	Unifilar
Electroválvula		
Electroválvula con enclavamiento mecánico y rearme manual		




CONTROL DE CARGAS DE GRAN POTENCIA

Contactores



Dispositivo	Símbolo
Bobina	A2 A1
Contactos fuerza	2 d 1 4 d 3 6 d 5
Contacto auxiliar normalmente abierto	-4 /3
Contacto auxiliar normalmente cerrado	-2 -1

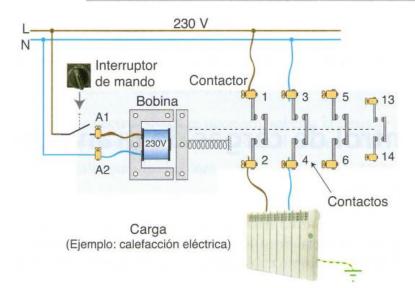

CONTROL DE CARGAS DE GRAN POTENCIA

<u>Relés</u>







CONTROL DE CARGAS DE GRAN POTENCIA

Telerruptor

Dispositivo	Multifilar	Unifilar
Bobina de telerruptor (Forma 1)	A2 A1	
Bobina del telerruptor (Forma 2)	A2 A1	
Contactos asociados a telerrupor (monopolar)	<u>^-</u>	
Contactos asociados a telerrupor (tripolar)	1	








CONTROL DE CARGAS DE GRAN POTENCIA

Telerruptor

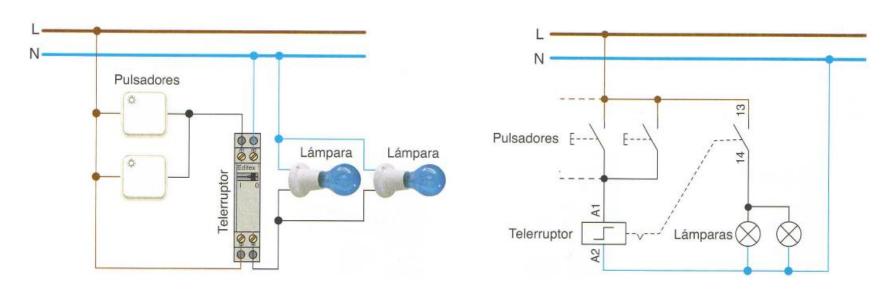


Esquema de conexión del telerruptor

CONTROL DE TOLDOS Y PERSIANAS

El circuito básico para el control de toldos y persianas requiere:

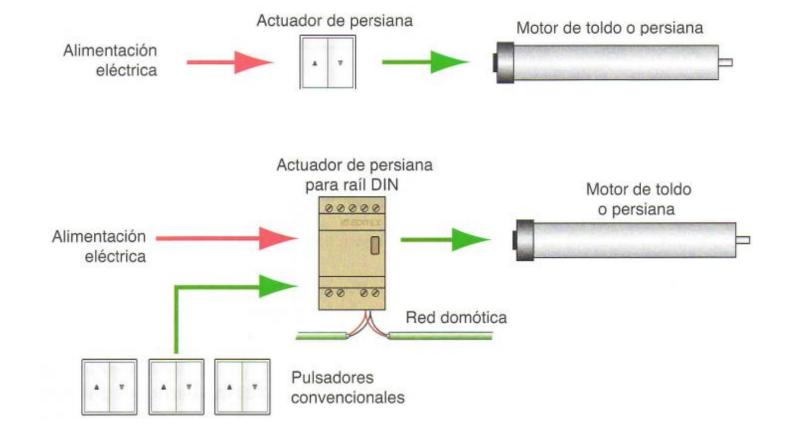- Un motor adaptado al mecanismo de transmisión de la persiana
- Un actuador que permita gestionar la alimentación de dicho motor




CONTROL DE TOLDOS Y PERSIANAS


Motores para el control de toldos y persianas

Dispositivo	Multifilar	Unifilar
Motor de toldo o persiana	<u>+</u> M	- M





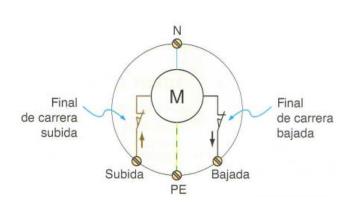

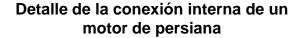




Detalle del cableado externo de un motor de persiana


CONTROL DE TOLDOS Y PERSIANAS

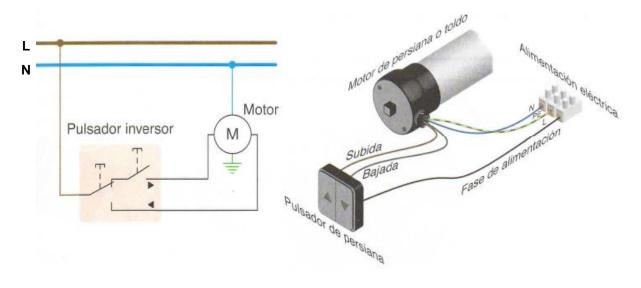Motores para el control de toldos y persianas



Conexión de un pulsador inversor para el mando de un motor de persiana o toldo

Control centralizado de persianas

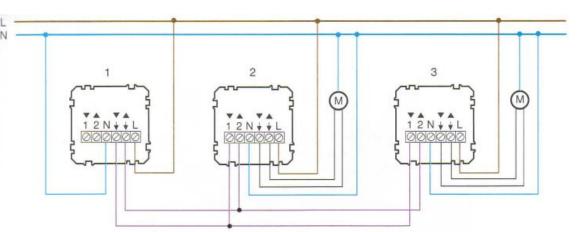


SIRENAS Y AVISADORES

Dispositivo	Multifilar	Unifilar
Timbre		\frown
Bocina		-
Sirena	\triangle	\triangle




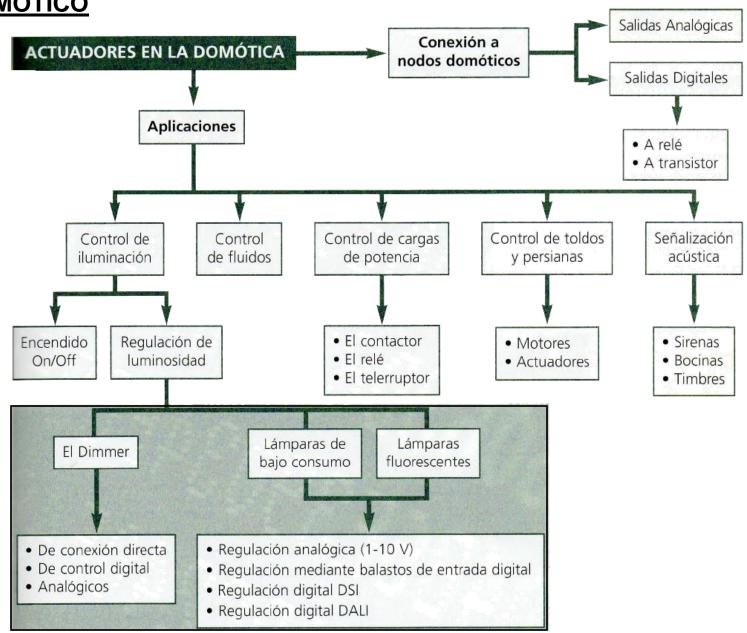DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES HARDWARE DEL SISTEMA DOMÓTICO Salidas Analógicas




PREACTUADORES

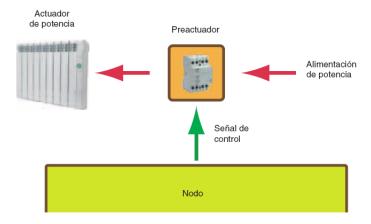Dispositivo que se conecta entre el actuador principal y el sistema domótico (nodo).



NODO

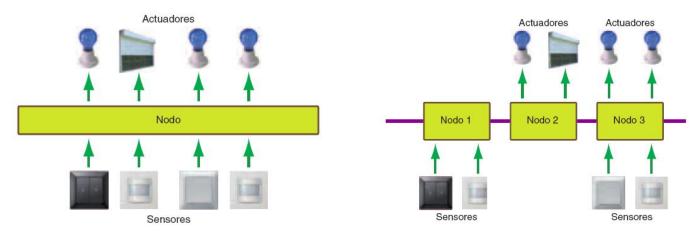Dispositivo que recibe, procesa y envía las señales domóticas procedentes de los sensores hacia los actuadores.



PREACTUADORES

Preactuadores o centralitas para el control de motores de toldos y persianas




Preactuador aéreo




Preactuador KNX para motores

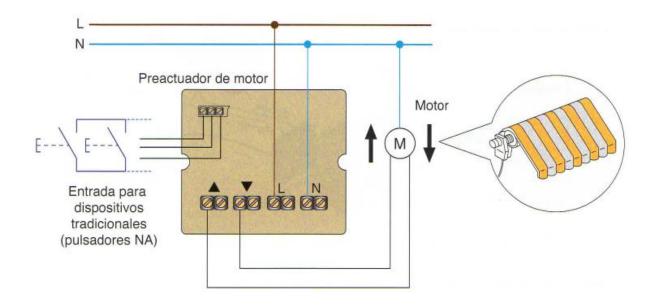Ejemplo de conexión de un preactuador de motor para el control de un toldo.



PREACTUADORES

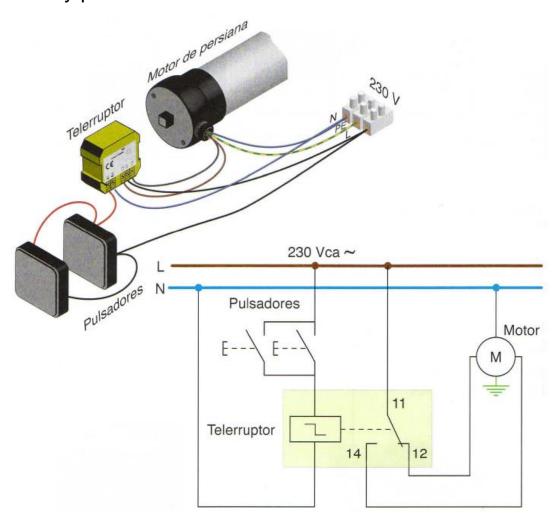También se pueden utilizar telerruptores como preactuadores para el control de motores de toldos y persianas



D

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES HARDWARE DEL SISTEMA DOMÓTICO

CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE POTENCIA

Utilizado para alimentar los diferentes actuadores y receptores de la instalación, como lámparas, electrodomésticas, motores de toldos y persianas, etc. Este circuito se representa con 3 líneas: una para la fase, otra para el neutro y una tercera para el conductor de protección.



CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR

Utilizado para alimentar determinados elementos del sistema domótico que requieren tensiones que no son las de la red eléctrica, por ejemplo, 24V en corriente continua.


Se representa con dos líneas (roja y negra en algunos casos y marrón y azul en otros) que representan los polos positivo y negativo de la alimentación.




CIRCUITO DOMÓTICO (BUS DOMÓTICO)

Utilizado para el transporte de las señales (telegramas) de mando enviadas por los sensores y recibidas por los actuadores a través del nodo domótico.

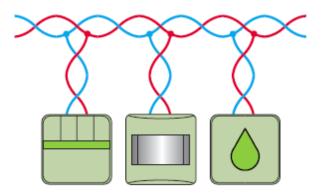La representación del bus en los esquemas se suele hacer de diferentes formas:



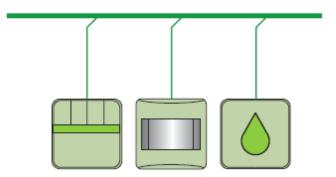

MEDIO FÍSICO PARA EL TRANSPORTE DE SEÑALES DOMÓTICOS

En la actualidad son dos los medios físicos utilizados para enviar y recibir señales domóticas entre sensores y actuadores, a través de los nodos: mediante cables y de forma inalámbrica por infrarrojos (IR) o radio frecuencia (RF).



CABLES Y CONECTORES UTILIZADOS EN DOMÓTICA

Cables de línea: son los utilizados mayoritariamente en las instalaciones eléctricas convencionales. En domótica se utilizan para conectar actuadores y sensores con los nodos y para alimentar los receptores de potencia. Las secciones habitualmente utilizadas en este tipo de instalaciones son las siguientes: 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, etc.

r

<u>DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA DOMÓTICO</u>

CABLES DE BUS

Se utilizan para el transporte de señales domóticas en instalaciones basadas en bus. Suele ser un cable tipo manguera que dispone de dos o más hilos y que en algunas ocasiones puede disponer de malla o apantallamiento.

Las instalaciones domóticas de corrientes portadoras utilizan el cableado eléctrico como bus de comunicaciones.

CABLE DE PARES TRENZADOS


Este tipo de cables se utiliza en instalaciones de todo tipo, tales como redes de datos, telefonía, intercomunicación y videoportería, etc. También aparecen en algunos sistemas domóticos para la formación de un bus que permita la transmisión de los telegramas entre dispositivos y nodos.

Se distribuyen en forma de manguera y los hilos están trenzados de dos en dos para evitar los efectos de las interferencias. En el argot técnico a este tipo de cables se le denomina twisteado. Existen cables de 1, 2 y 4 pares de hilos. El más popular es el denominado UTP, que se utiliza de forma masiva en el cableado de redes de datos.

CABLE KNX / EIB

Es un cable de pares trenzados especialmente diseñado para el sistema de bus KNX/EIB. Es tipo manguera y dispone de cuatro hilos rígidos con una sección de 0,8 mm2 y una armadura metálica que los cubre en toda su longitud.

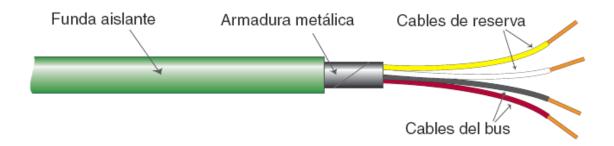
Los cables rojo (+) y negro (–) dan soporte al bus domótico. Los otros dos (amarillo y blanco) se reservan para otros usos en la instalación.




CABLE KNX / EIB

Existe un terminal especialmente diseñado para el sistema KNX que facilita la conexión entre los diferentes elementos del bus. Este tipo de terminal permite la conexión rápida por inserción, tanto para los cables como para la unión con dispositivos.

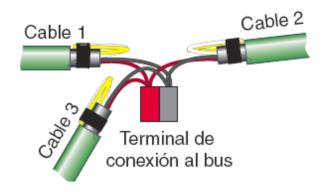Disponen de dos bornes, uno rojo y otro negro, para el positivo y negativo del bus. En cada uno de ellos se pueden conectar hasta cuatro hilos, para extender el bus sin necesidad de realizar empalmes. En un lateral se han dispuesto dos orificios que permiten la conexión directa a los dispositivos del sistema.



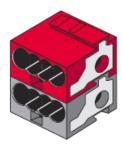Ejemplo de unión de tres cables en un terminal de conexión al bus.



Terminal de conexión al bus del sistema KNX.

OTROS CABLES Y CONECTORES UTILIZADOS EN SISTEMAS DOMÓTICOS

En las instalaciones domóticas se pueden utilizar cables y sistemas de conexión que son habituales en otro tipo de instalaciones de datos y telecomunicación como por ejemplo:

Cables de telefonía y redes de datos con conectores RJ.



☑ Cable coaxial.





Cables informáticos para los puertos de un ordenador (USB o serie).





Estos se utilizan ocasionalmente para la interconexión de algún dispositivo específico del sistema. Un ejemplo de lo anterior sería el de la conexión de un módem para la actuación remota por teléfono, recepción de señales de video o conexión de un ordenador personal para la programación y supervisión de la instalación.